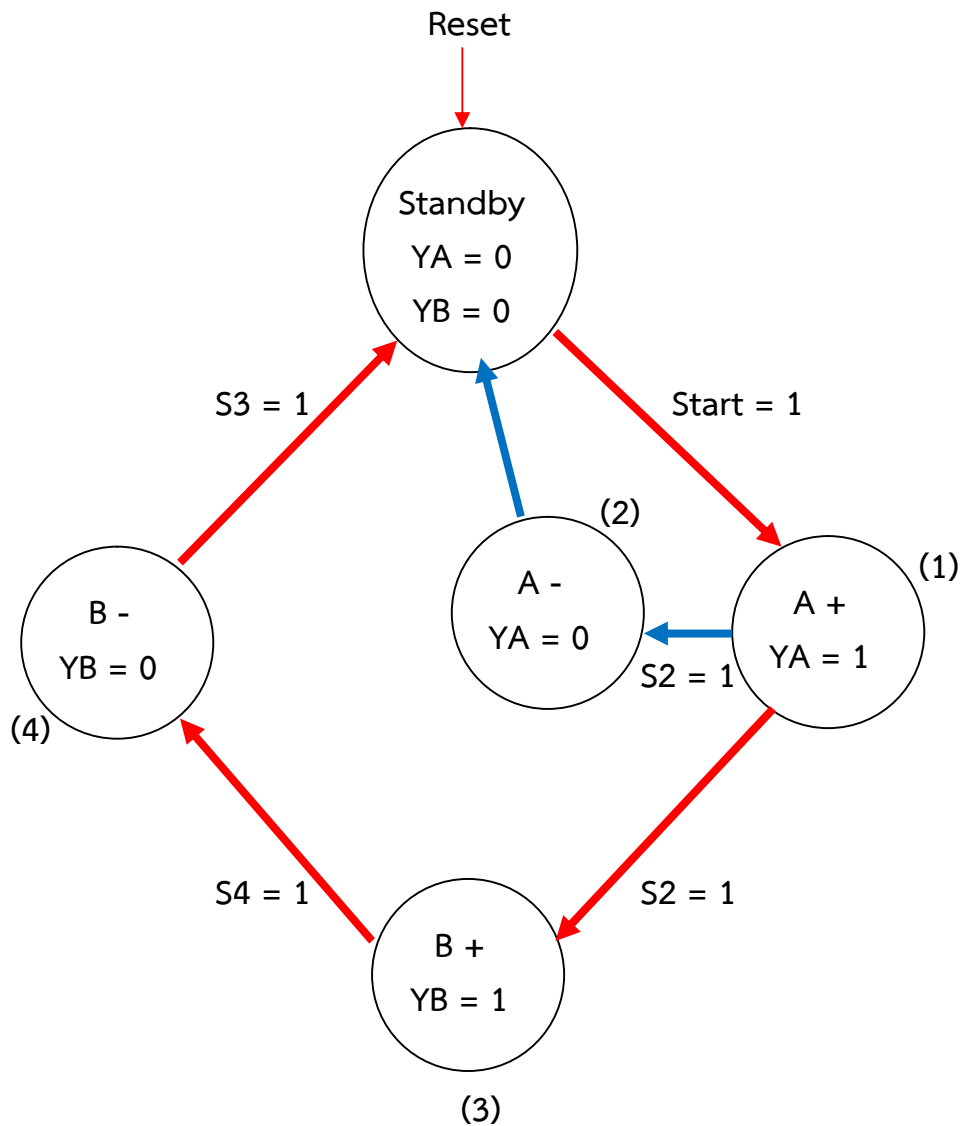


สไลด์ที่ 10 การออกแบบกระบวนการ ตอนที่ 2

จงออกแบบแผนผังของระบบตัวอย่างให้กระบวนการ A และ B มีลำดับการทำงานดังนี้
A+ / A-, B+ / B- (A เลื่อนเข้าพร้อมกับ B เลื่อนออก)



นาย ทวีชัย โลหะสาร 63322090108